

ELETTRICI

ESERCIZIO 1: Calcolare la potenza attiva, reattiva e complessa in un circuito RLC in serie.

ESERCIZIO 2: Determinare la corrente efficace in un circuito con carichi non lineari.

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Gio 20 Nov, 2025

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 3.6 (5 votes)

Aliquota